

# Multiplication entière

Alain MÉRIGOT

Université Paris Saclay

- 1 Multiplication non signée par addition décalage (ou série-parallèle)
- 2 Cas des nombres signés — algorithme de Booth
- 3 Multiplieur en tableau
- 4 Mise en œuvre en pipeline

# Multiplication non signée

Soient  $A = (a_{n-1}, \dots, a_1, a_0)$  et  $B = (b_{n-1}, \dots, b_1, b_0)$  deux entiers non signés de  $n$  bits.

$$\begin{aligned} A \times B &= A \times \sum_{j=0}^{n-1} b_j \times 2^j \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} A \times b_j \times 2^j \end{aligned}$$

Comme

$$A \times b_j = \begin{cases} 0 & \text{si } b_j = 0 \\ A & \text{si } b_j = 1 \end{cases}$$

et

$$A \times 2^j = (a_{n-1}, \dots, a_1, a_0, \overbrace{0, \dots, 0}^{\times j})$$

la multiplication se ramène à une suite d'additions et de décalages vers la gauche.

Le résultat sera sur  $2n$  bits car  $0 \leq A < 2^n$  et  $0 \leq B < 2^n \implies 0 \leq A \times B < 2^{2n}$

# Multiplication non signée par addition décalage

Déduction d'un algorithme de l'expression  $A \times B = \sum_{j=0}^{n-1} A \times b_j \times 2^j$

```
1  résultat ← 0
2  pour  $j \leftarrow 0$  à  $n - 1$ 
3      résultat ← résultat +  $b_j \times A \times 2^j$ 
```

Réécriture de l'algorithme sous une forme plus adaptée à une mise en oeuvre matérielle

```
1  résultat ← 0
2  pour  $j \leftarrow 0$  à  $n - 1$ 
3      si  $b_j = 1$ 
4          résultat ← résultat + A                ▷ Addition
5          A ← A × 2                                ▷ Décalage
```

**Algorithme de multiplication non signée par addition-décalage (ou série-parallèle)**

Cet algorithme peut aisément se mettre en oeuvre à l'aide d'un automate sur un chemin de données adapté.




De nombreuses optimisations sont possibles.

- $A$  sur  $2n$  bits et à l'étape  $i$ , les  $i$  LSB et les  $n - i$  MSB de  $A$  sont à 0.
  - pour  $i = 0$ ,  $res = 0$  et à l'étape  $i$ , ses  $n - 1 - i$  bits de poids fort sont nuls.
- ⇒ On peut effectuer les calculs sur uniquement  $n$  bits (et non  $2n$ ).

De plus, à l'étape  $i$ , les  $i$  bits de poids faibles de  $res$  ne seront plus modifiés et les  $i$  bits de poids forts de  $B$  seront à zéro.

⇒ utilisation d'un registre unique pour  $B$  et les poids faibles de  $res$ .

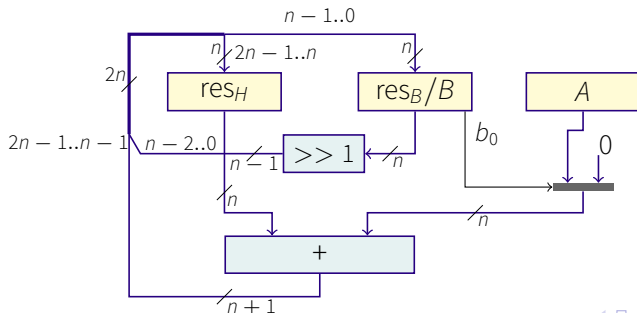Décalage à gauche de  $A$  remplacé par décalage à droite de  $res/B$ .



un additionneur  $n$  bits

3 registres  $n$  bits.

Contrôlé par un automate  
Nécessite  $n$  cycles de calcul

- 1 Multiplication non signée par addition décalage (ou série-parallèle)
- 2 Cas des nombres signés — algorithme de Booth**
- 3 Multiplieur en tableau
- 4 Mise en œuvre en pipeline

# Cas des nombres signés

Soit  $B = (b_{n-1}, \dots, b_1, b_0)$  un nombre signé codé en complément à deux.

$$B = -2^{n-1} \times b_{n-1} + \sum_{i=n-2}^0 b_i \times 2^i$$

L'irrégularité entre le bit  $n - 1$  et les autres complexifie la mise en oeuvre.

En remarquant que  $2^i = 2^{i+1} - 2^i$ ,  $B$  peut se réécrire

$$\begin{aligned} B &= -2^{n-1} \times b_{n-1} + 2^{n-2} \times b_{n-2} + 2^{n-3} \times b_{n-3} + \dots + 2b_1 + b_0 \\ &= -2^{n-1} \times b_{n-1} + 2^{n-1} \times b_{n-2} \\ &\quad - 2^{n-2} \times b_{n-2} + 2^{n-2} \times b_{n-3} \\ &\quad - 2^{n-3} \times b_{n-3} + \dots \\ &\quad - 2b_1 + 2b_0 \\ &\quad - b_0 \\ &= \sum_{i=n-1}^0 (-b_i + b_{i-1}) \times 2^i \end{aligned}$$

en posant  $b_{-1} = 0$ .

Algorithme (ou réécriture) de **Booth**



En posant  $b'_i = -b_i + b_{i-1}$

$$A \times B = \sum_{i=n-1}^0 b'_i \times 2^i \times A$$

Suivant les cas,  $b'_i$  vaut 0,  $-1$  ou  $+1$  et il faut ajouter ou soustraire  $A \times 2^i$

$b_i$	$b_{i-1}$	$b'_i = b_i - b_{i-1}$	
1	1	0	$\rightarrow +0$
1	0	$-1$	$\rightarrow -2^i \times A$
0	1	1	$\rightarrow +2^i \times A$
0	0	0	$\rightarrow +0$

D'où l'algorithme de multiplication de nombres signés de Booth

```
1  résultat ← 0
2  pour  $j \leftarrow 0$  à  $n - 1$ 
3      selon  $b_j b_{j-1}$ 
4          cas 10 :      résultat ← résultat - A
5          cas 01 :      résultat ← résultat + A
6          cas 00 ou 11 : résultat ← résultat
7       $A \leftarrow A \times 2$                                 ▷ Décalage
```

Adaptation du schéma du multiplieur non signé.

On utilise fréquemment une décomposition en base 4 (*algorithme de Booth modifié*).


A chaque étape, il faut alors ajouter au résultat, soit 0, soit  $\pm A$ , soit  $\pm 2 \times A$   
Le calcul en base 4 permet de réduire le nombre de couches d'additionneurs par 2. Intéressant y compris pour des multiplications non signées (cf TD).

- 1 Multiplication non signée par addition décalage (ou série-parallèle)
- 2 Cas des nombres signés — algorithme de Booth
- 3 Multiplieur en tableau**
- 4 Mise en œuvre en pipeline
 
# Multiplieur en tableau

Pour accélérer, déroulage dans l'espace de la suite d'additions au moyen de plusieurs additionneurs.

$$\begin{array}{r} \times \quad \begin{array}{cccccc} a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 & a_0 \\ b_{n-1} & b_{n-2} & \cdots & b_1 & b_0 \end{array} \\ \hline \begin{array}{r} b_0 a_{n-1} & b_0 a_{n-2} & \cdots & b_0 a_1 & b_0 a_0 \\ + & b_1 a_{n-1} & b_1 a_{n-2} & \cdots & b_1 a_1 & b_1 a_0 \\ + & b_2 a_{n-1} & b_2 a_{n-2} & \cdots & b_2 a_1 & b_2 a_0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ + & b_{n-1} a_{n-1} & b_{n-1} a_{n-2} & \cdots & b_{n-1} a_1 & b_{n-1} a_0 \end{array} \end{array}$$




Problème :  $n$  additionneurs à traverser

- avec des additionneurs à propagation, chaque addition prend un temps  $n$  et la multiplication est en  $n^2$
- avec des additionneurs rapides (type à génération anticipée), le temps reste de l'ordre de  $n \times \log n$

Mais une multiplication est une *accumulation*, et on peut utiliser des **additionneurs à sauvegarde de retenue**.

 
Chaque additionneur génère somme et retenue et la retenue est prise en compte à l'étage suivant.



Chaque couche est traversée en temps 1.

Temps total  $\approx n$   
+ addition finale des sommes et retenue

## Multiplieur 4 bits

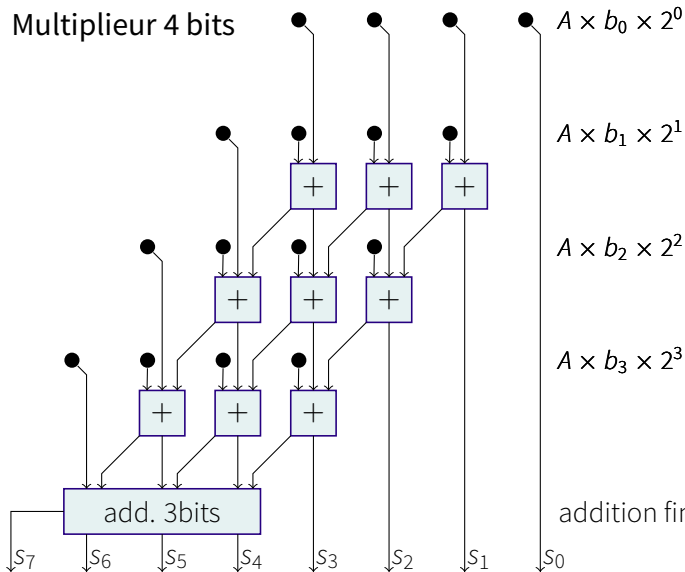

$$A \times b_0 \times 2^0$$

$$A \times b_1 \times 2^1$$

$$A \times b_2 \times 2^2$$

$$A \times b_3 \times 2^3$$

addition finale

Pour une multiplication  $n \times n$ , il faut :  
 $(n - 1) \times (n - 1)$  add. 1 bit  
+  $n$  add. 1 bit (add. finale à propagation).

Le temps est  $(n - 1) \times \tau + (n - 1) \times \tau$

- 1 Multiplication non signée par addition décalage (ou série-parallèle)
- 2 Cas des nombres signés — algorithme de Booth
- 3 Multiplieur en tableau
- 4 Mise en œuvre en pipeline**


# Mise en oeuvre pipeline

Le temps de calcul  $2 \times (n - 1)$  est supérieur au chemin critique d'un additionneur rapide.

La présence d'un multiplieur va imposer une période d'horloge  $T$  plus *longue*.

Pour éviter de dégrader  $T$  et donc l'ensemble des performances

 ⇒ découpage du multiplieur en plusieurs *étages*, séparé par des registres.



Si  $p$  étages, la période d'horloge sera approximativement divisée par  $p$ ;

Technique du « **pipeline** »



L'introduction de registres permet d'effectuer plusieurs multiplications en même temps.

Soit à calculer

```
for(int i=0; i<N; i++) R[i]=A[i]*B[i];
```

À  $t = 0$ , début du calcul de  $R[0] = A[0] * B[0]$

À  $t = 1$ , suite du calcul de  $R[0]$  **et** début du calcul de  $R[1] = A[1] * B[1]$

À  $t = 2$ , suite des calculs de  $R[0]$  et  $R[1]$  et début du calcul de  $R[2]$

etc.

$t_0$	$t_1$	$t_2$	$t_3$	$t_4$	$t_5$	$t_6$
$R^0 = A^0 \times b_0^0$	$R^0 += A^0 \times b_1^0 \times 2^1$	$R^0 += A^0 \times b_2^0 \times 2^2$	$R^0 += A^0 \times b_3^0 \times 2^3$			
	$R^1 = A^1 \times b_1^1$	$R^1 += A^1 \times b_2^1 \times 2^1$	$R^1 += A^1 \times b_3^1 \times 2^2$	$R^1 += A^1 \times b_3^1 \times 2^3$		
		$R^2 = A^2 \times b_2^2$	$R^2 += A^2 \times b_3^2 \times 2^1$	$R^2 += A^2 \times b_3^2 \times 2^2$	$R^2 += A^2 \times b_3^2 \times 2^3$	
			$R^3 = A^3 \times b_3^3$	$R^3 += A^3 \times b_3^3 \times 2^1$	$R^3 += A^3 \times b_3^3 \times 2^2$	$R^3 += A^3 \times b_3^3 \times 2^3$
				...	...	...

Le pipeline permet de :

- réduire le temps de cycle
- lancer un calcul par cycle
- ⇒ forte amélioration des performances

On distingue :

**latence** temps entre le début d'un calcul et la disponibilité des résultats inchangée (voire légèrement augmentée) par le pipeline

**débit** nombre d'opérations possibles par unité de temps lié au temps de cycle et fortement amélioré par le pipeline

Supposons un multiplieur avec  $n$  couches d'additionneurs.

$\tau_a$  et  $\tau_r$  temps de traversée des additionneurs et des registres

mise en pipeline avec  $k$  étages de  $p$  couches d'additions ( $n = k \times p$ )

	temps cycle	latence	débit
sans pipeline	$\tau_r + n \times \tau_a$	$\tau_r + n \times \tau_a$	$\frac{1}{\tau_r + n \times \tau_a}$
avec pipeline	$\tau_r + p \times \tau_a$	$k \times (\tau_r + p \times \tau_a)$ $= k \times \tau_r + n \times \tau_a$	$\frac{1}{\tau_r + p \times \tau_a}$

Si  $n = 64, p = k = 8, \tau_a = \tau_r,$

- débit  $1/65 \rightarrow 1/9$  ( $\times 7$ )
- latence  $65 \rightarrow 72$  (+10%)

Le pipeline permet

- d'améliorer fortement le débit
- au prix d'une légère augmentation de la latence
- et d'un surcoût matériel limité

Omniprésent dans les architectures actuelles

- opérateurs de calculs (multiplieurs, diviseurs, calcul flottant)
- processeurs (CPU, GPU) (exécution pipeline des instructions)
- opérateurs de calcul vectoriel, traitement de signal, IA, etc

En général le débit est ce qui détermine les performances  
mais l'augmentation de latence peut être pénalisante dans certains cas  
(*réurrences*)

```
for(int i=0; i<N; i++) R *= A[i];
```

Il faut attendre la fin d'un calcul pour démarrer le calcul suivant.

Pas de possibilité d'exécution simple en pipeline.

Version pipeline de l'additionneur (avec 1 couche d'additionneur par étage)


 


Schéma de principe d'un étage d'additionneur.

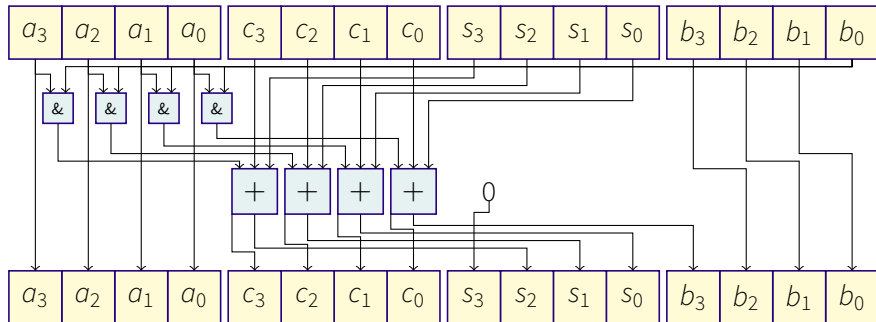Le schéma détaillé assure que *tous* les étages sont identiques. (diverses optimisations sont possibles)



Il existe des schémas de multiplieurs plus rapides (en un temps **log**  $n$ ) (Wallace-Dadda, Luk-Vuillemin).

Mais leur structure est plus irrégulière, et ils sont plus délicats à pipeliner. Rarement utilisés.

En pratique, sur les processeurs actuels, multiplieurs ( $64 \times 64 \rightarrow 64$  ou  $32 \times 32 \rightarrow 64$ ) en tableau, pipelinés sur 3 à 5 étages.

Les premiers étages réalisent les additions à sauvegarde de retenue. Le dernier étage permet d'effectuer l'addition finale avec un additionneur rapide.

Utilisation fréquente d'un algorithme de Booth en base 4 (algorithme de Booth modifié).